小学３年生　理科

電気の通り道

ひにち

がつ　　にち

なまえ

① 豆電球のしくみについて、（　　）にあてはまることばをかきましょう。

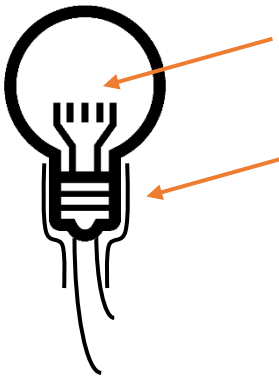

（ フィラメント ）

（ ソケット ）

電気の通り道がとちゅうではなれていると

豆電球の明かりは（　つかない　）。

② 次の内、豆電球の明かりがつくものには○を、つかないものには×をかきましょう。

ア（　○　）

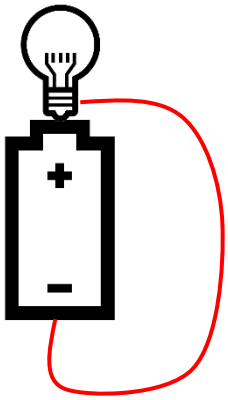

イ（　×　）

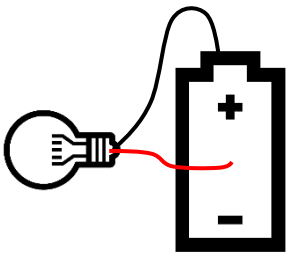

ウ（　○　）

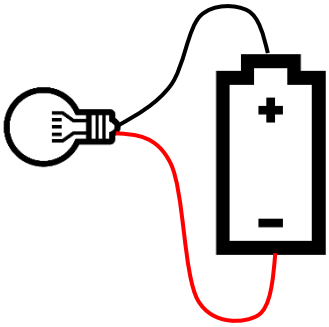

エ（　×　）

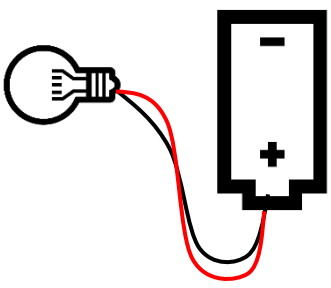

オ（　○　）

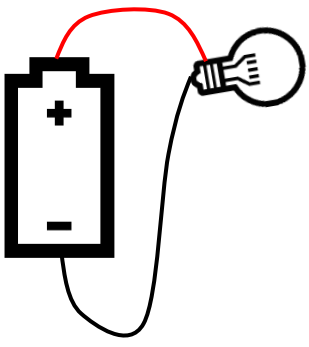

カ（　×　）

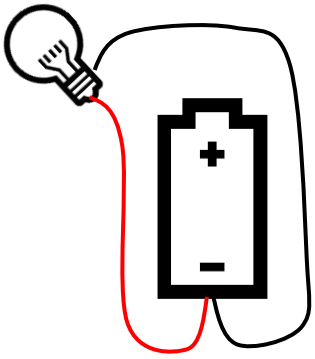

小学生学習プリントは『すたぺんドリル』（https://startoo.co/sutapen/）